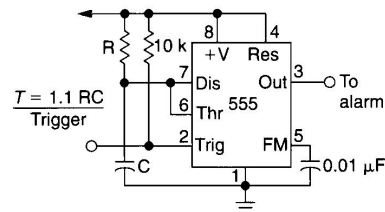
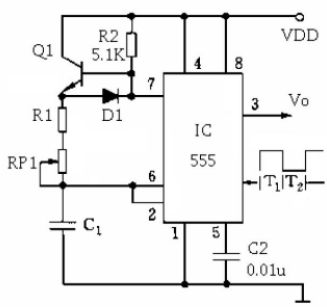


簡單的 NE555 延遲電路 <http://home.gigagiga.com/george/11av/index.htm>



改變 R 的電阻值可變更延遲時間，公式如上



可輸出對稱方波的 555 震盪器

